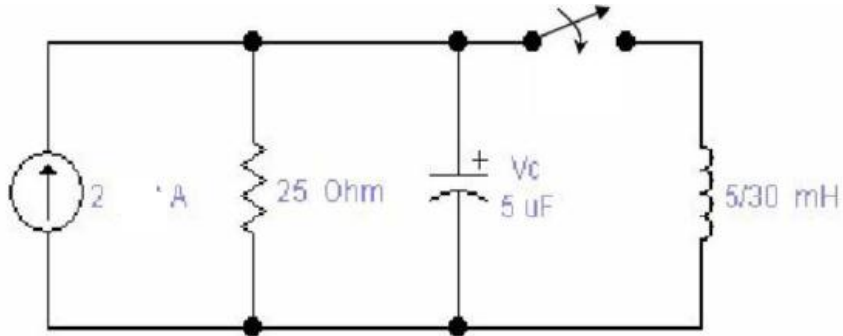



TALLER DE CIRCUITOS RLC

Hallar la respuesta forzada, la respuesta natural y la respuesta completa, de una de las dos variables de almacenamiento. Expresar el tipo de respuesta natural en cada caso.


1.




2.

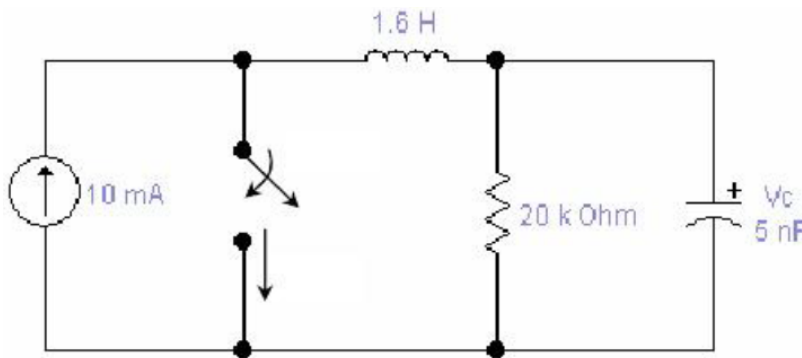


3.

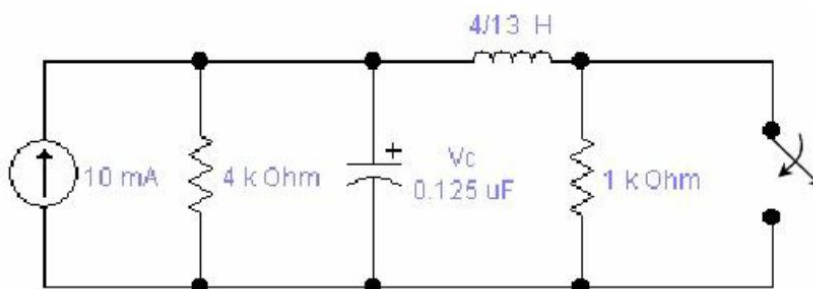


4.

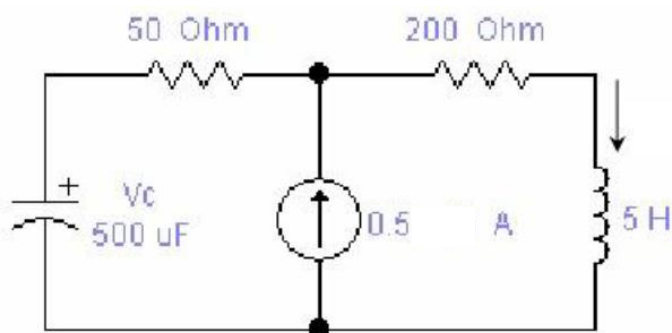

5.

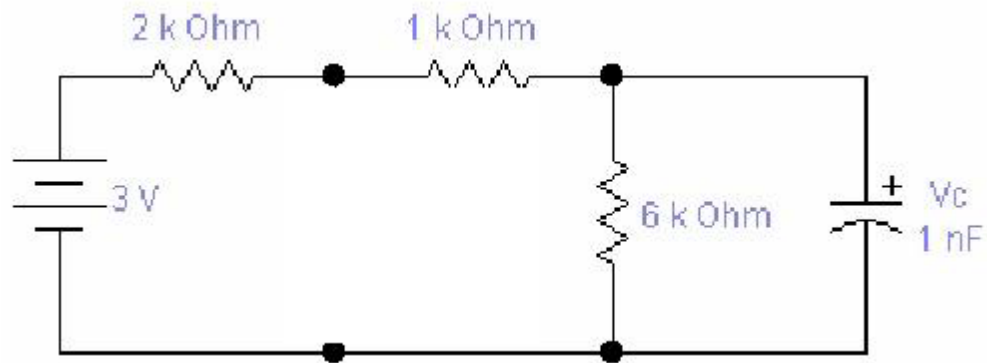

6. ..

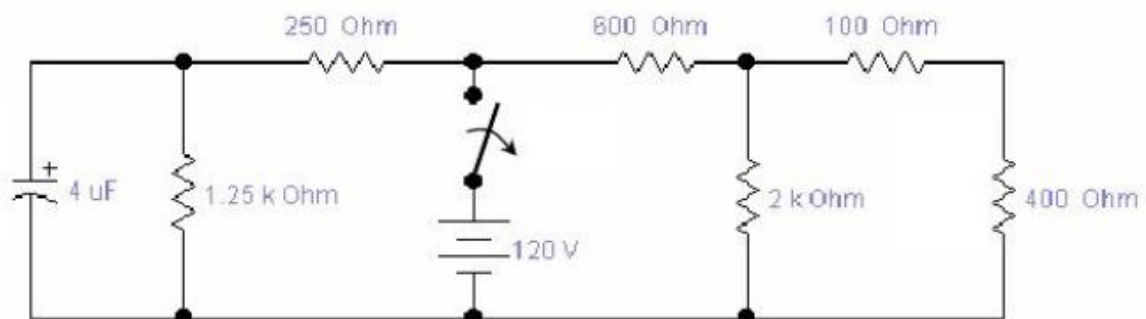

7.

