

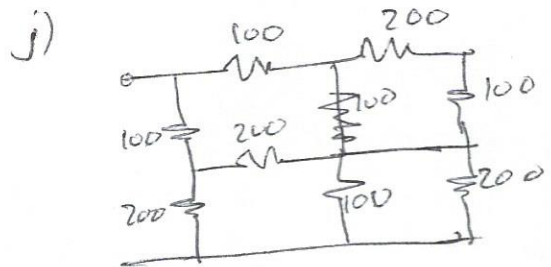
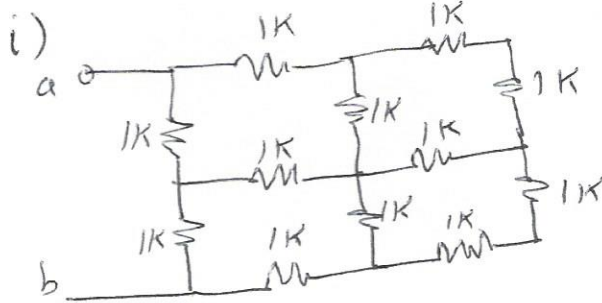
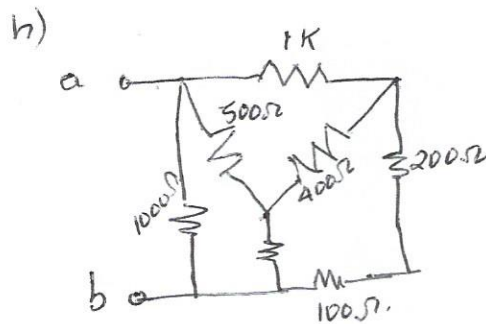
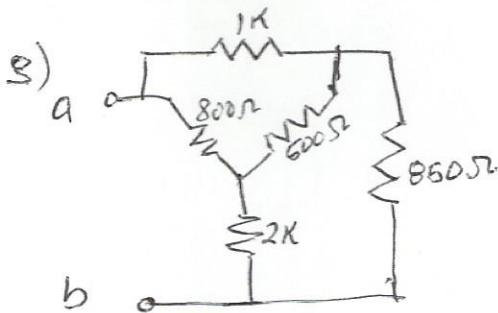
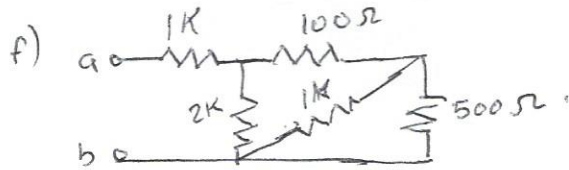
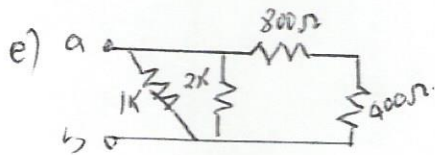
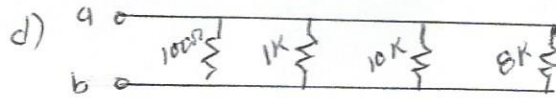
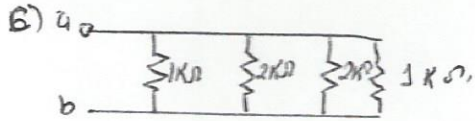


## TALLER DE ASOCIACION RESISTENCIAS

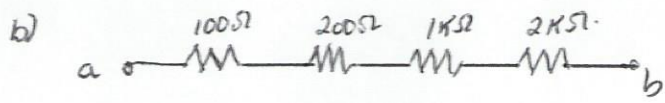
1. Hallar la Resistencia equivalente entre las terminales a y b.




2. Hallar la resistencia desconocida.

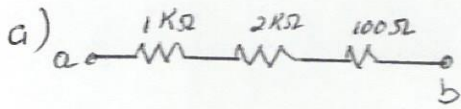

$R_{ab} = 5K$

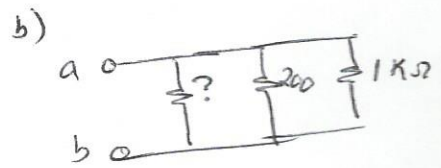

$R_{ab} = 75Ω$

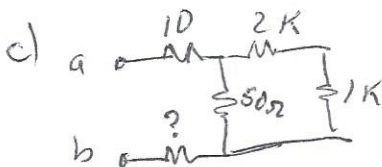

$R_{ab} = 100Ω$