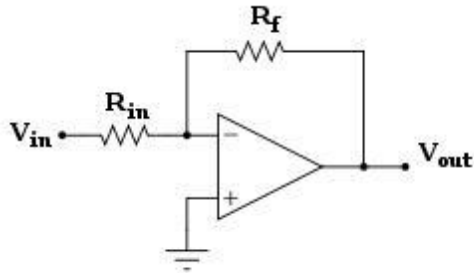


TALLER DISEÑO CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES


En cada caso demostrar mediante análisis de nodos que la salida corresponde a la ecuación dada y realice un ejemplo de verificación simulando en un software electrónico

1. Amplificador Inversor




$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} * V_{in}$$

2. Amplificador No Inversor

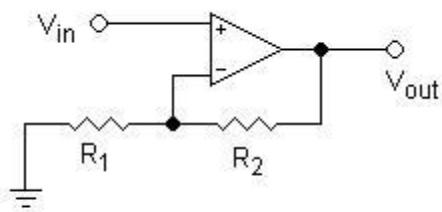


$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) * V_{in}$$

3. Seguidor De Voltaje

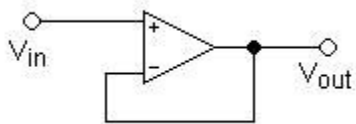


$$V_{out} = V_{in}$$

4. Amplificador Sumador

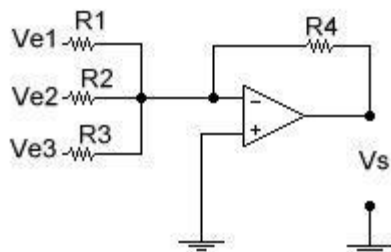


$$V_s = \left(\frac{R_4}{R_1} * ve1 + \frac{R_4}{R_2} * ve2 + \frac{R_4}{R_3} * ve3\right)$$

5. Amplificador Sumador Inversor

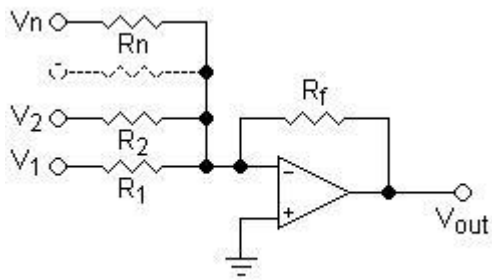


$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

6. Amplificador Restador

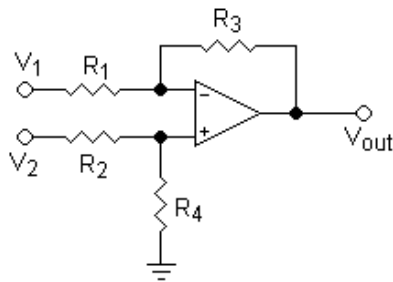


$$V_{out} = V_2 \left(\frac{(R_3 + R_1) R_4}{(R_4 + R_2) R_1} \right) - V_1 \left(\frac{R_3}{R_1} \right)$$

7. Convertidor de Corriente a Voltaje

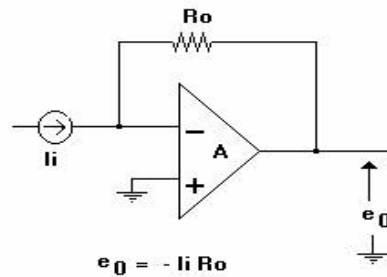


8. Convertidor de Resistencia Negativa

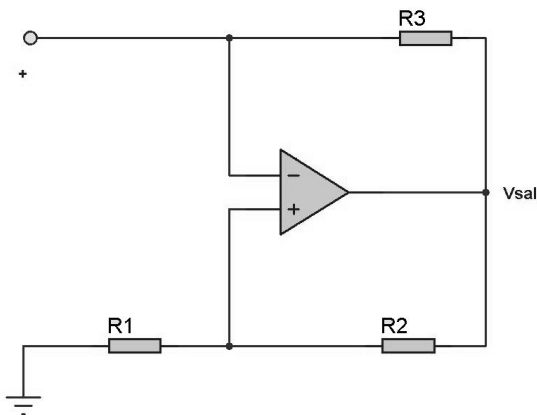

$$V_{sal} = -\frac{R_1 * R_3}{R_2} * i_{ent}$$

9. Fuente De Corriente Controlada Por


Voltaje (FCCV)

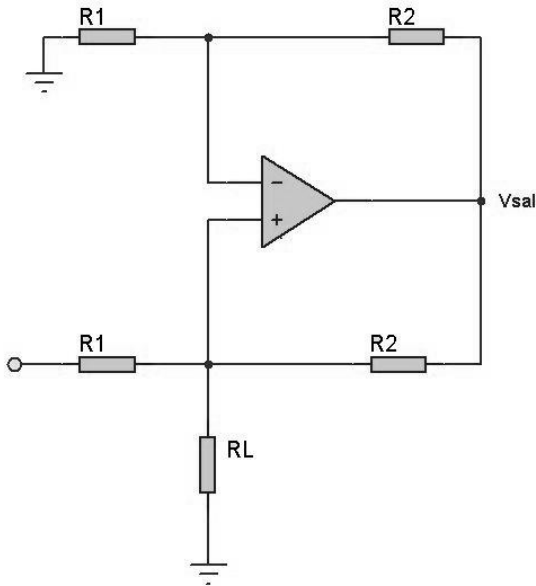

$$V_{sal} = \frac{V_{ent}}{R1}$$

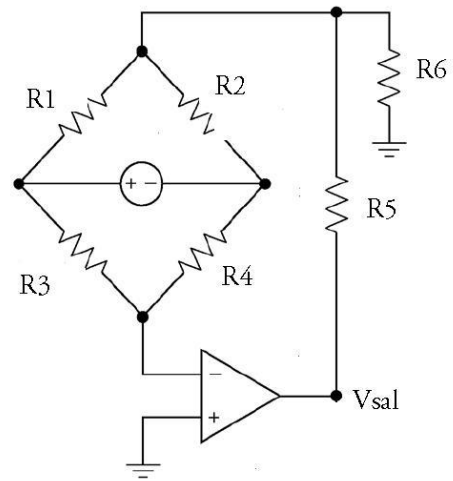
10. Amplificador De Puente

$$V_{sal} = \left(1 + \frac{R5}{R6}\right) * \left(\frac{R2}{R1 + R2} - \frac{R4}{R3 + R4}\right) * VF$$




11. Diseñe con A.O de cada figura y ejecute lo pedido

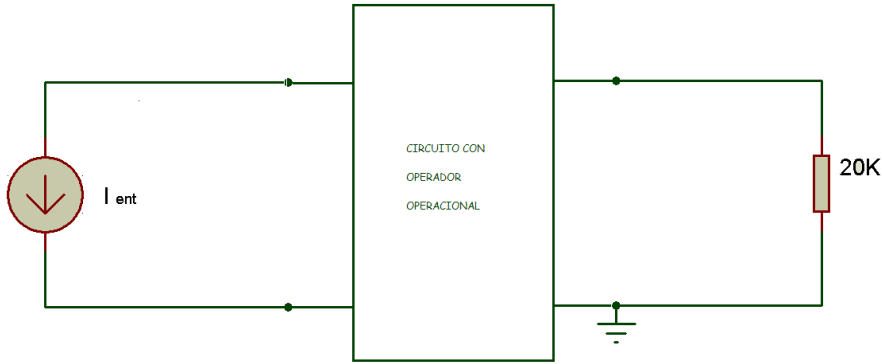
1. $V_{sal} = r * I_{ent}$ donde $r = 20v/mA$



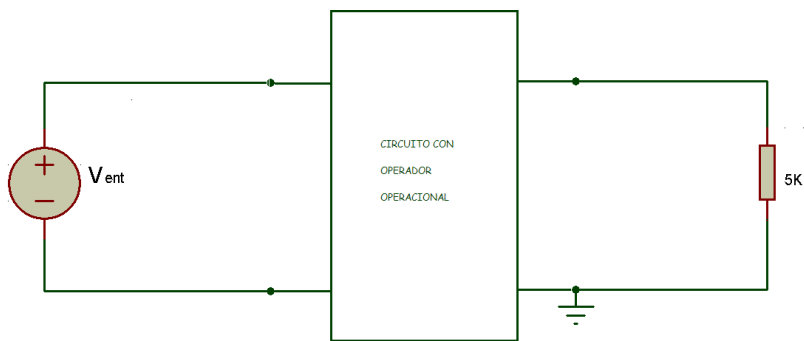2. $I_{sal} = g * V_{ent}$ en $g = 2 \text{ mA/v}$




3. $V_{sal} = 5 V_1 + 2 V_2$

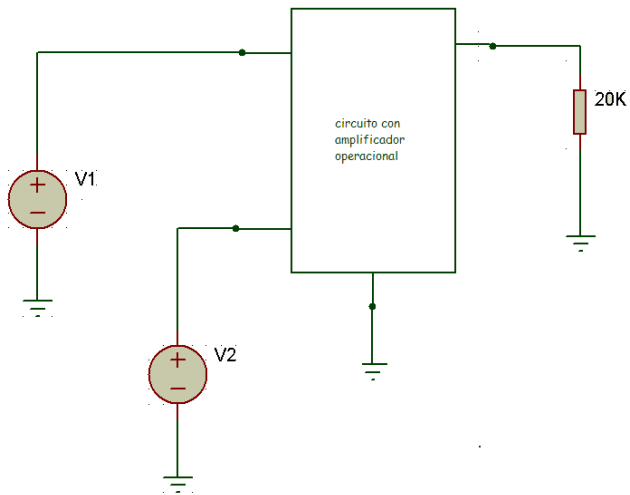

4. $V_{sal} = 5(V_1 - V_2)$

5. $V_{sal} = 5V_1 - 2V_2$

6. $I_{ent} = 0$ y $V_{sal} = 3V_{ent}$

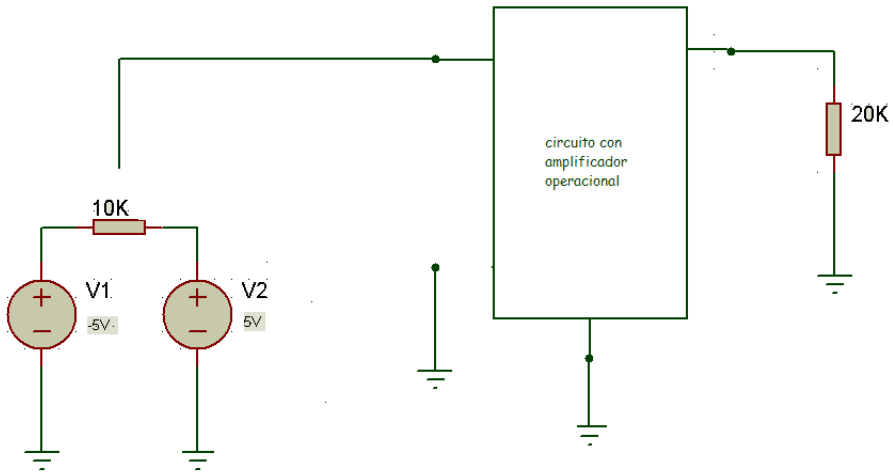

7. $I_{ent} = 0$ y $V_{sal} = 4 V_{ent}$
8. $I_{ent} = 0$ y $V_{sal} = 5 V_{ent}$