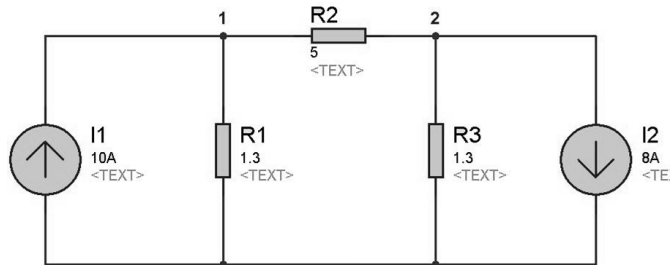



TALLER 4: "ANÁLISIS RESISTIVO POR NODOS CON FUENTES DE CORRIENTE"

En cada caso halla los valores de voltaje, corriente y potencia, simular en paquete electrónico y realizar cálculos en paquete matemático.


1.




2.

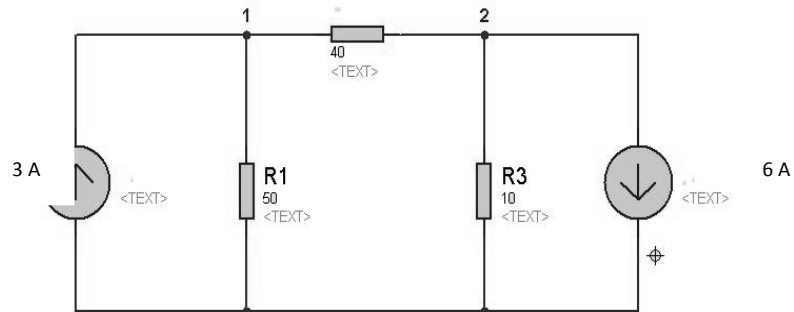


3.

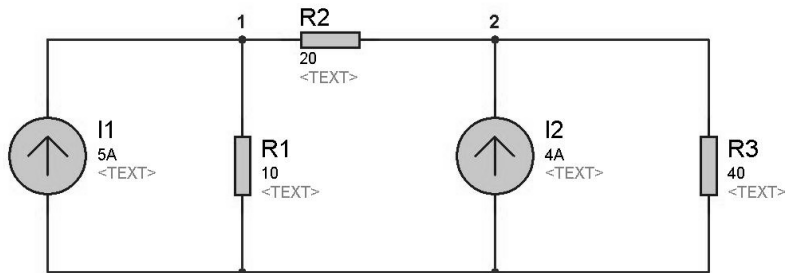


4.

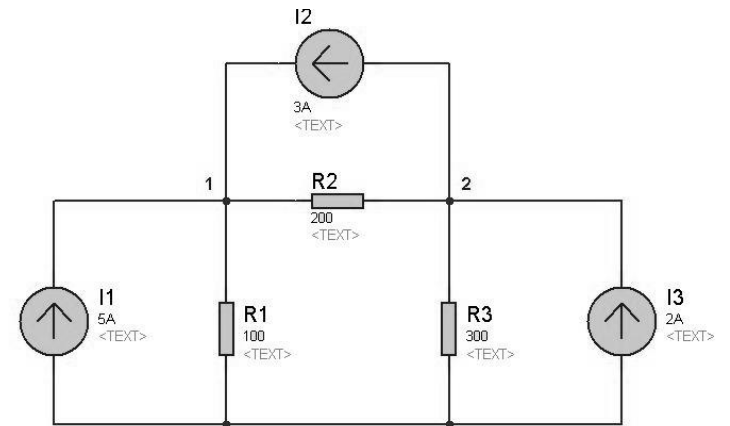


5.

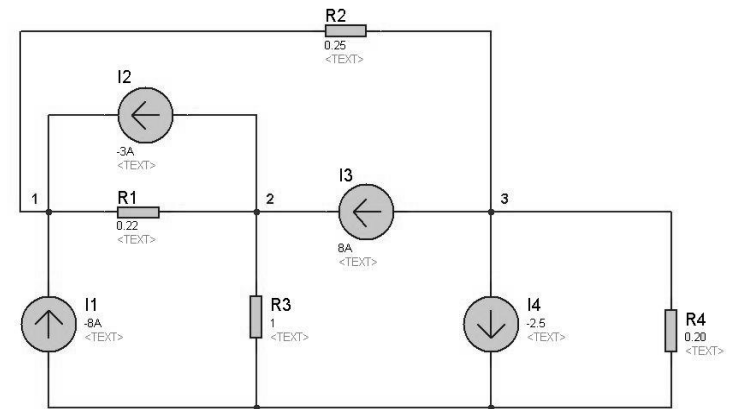


6.

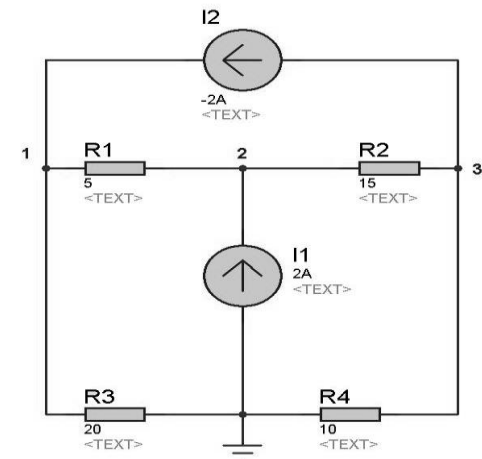


7.

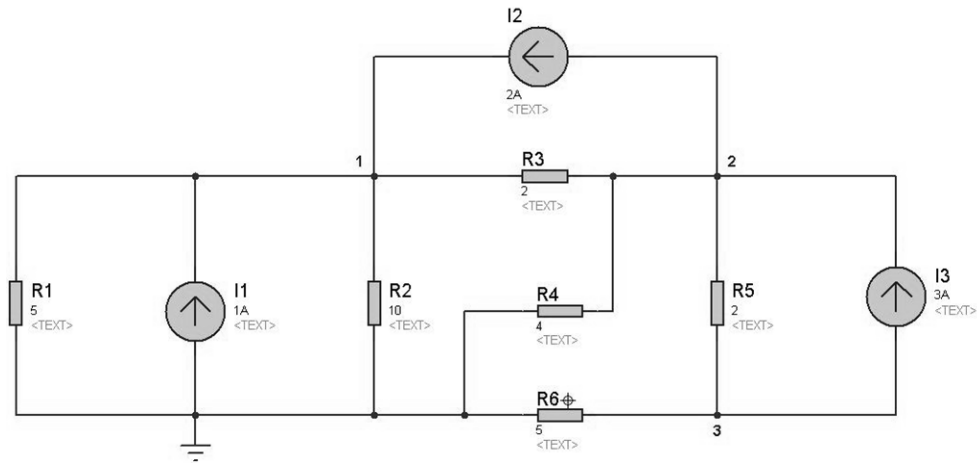

9.

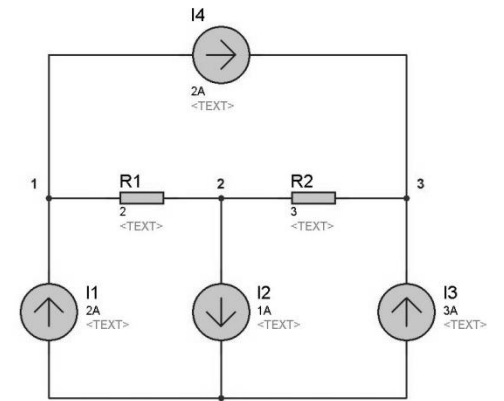

8.

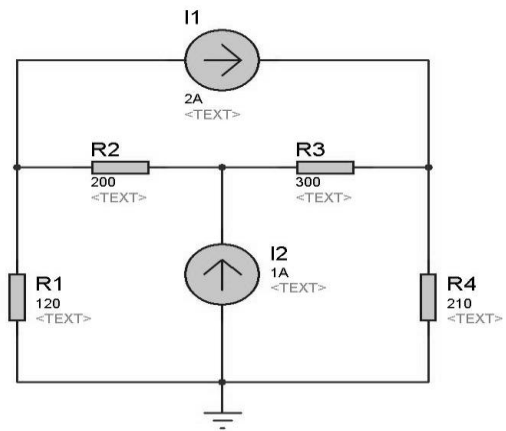

10.

