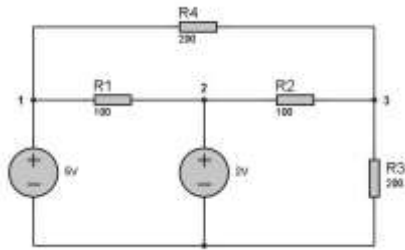



LABORATORIO: “ANÁLISIS RESISTIVO POR NODOS Y POR MALLAS”

Escoja 2 montajes para resolver por mallas y por nodos. En cada caso hallar los valores de voltajes de nodo, las corrientes de malla y las corrientes, voltajes y potencias de cada resistencia. Hacer Montaje, Simular en paquete electrónico y realizar cálculos en paquete matemático.


1.




2.

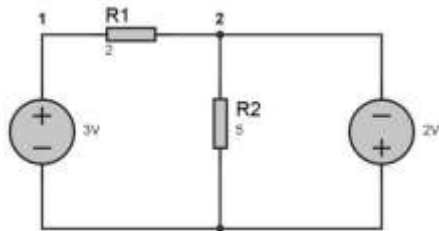

3.

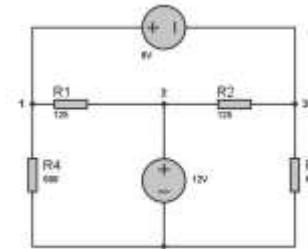


4.

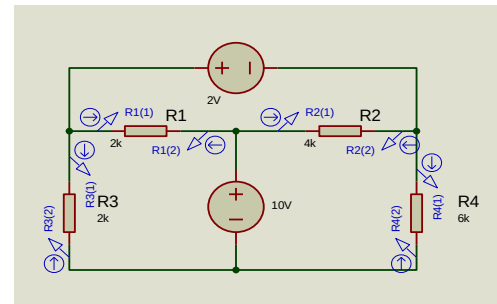


O montar los realizados en clase por malas por ahora:

1.

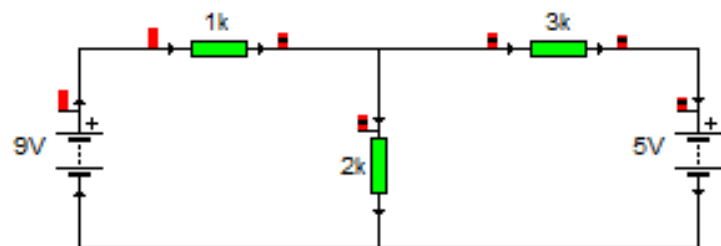

2. ..

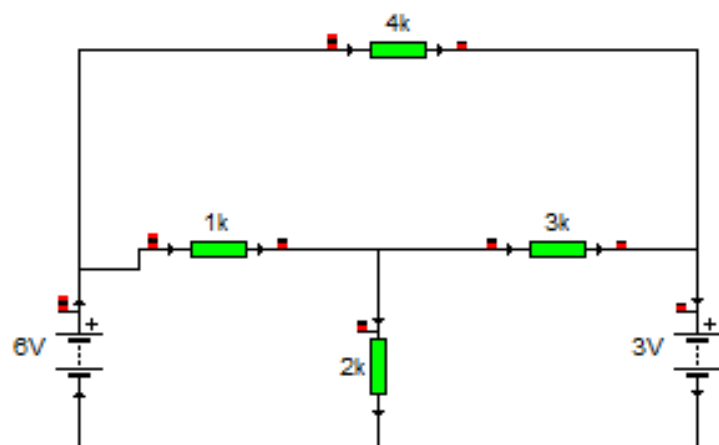

3. ...