

PRACTICA DE LOGICA DIGITAL BASICA

1. Comprobar cada una de las operaciones lógicas en proteus.
2. Montar el circuito de la figura y comprobar la tabla de verdad

